Modelo:	Detectores de llama FF7xx
Asunto:	Conexionado

Se informa en el presente documento, sobre el conexionado a realizar para conectar un detector de llama a una central convencional o módulo analógico de zona convencional.
Para conectar el detector de llama a un módulo analógico de entrada, habría que tener en cuenta los 2 relés de salida de dicho detector y supervisarlos por separado cada uno de ellos como un contacto seco libre de tensión habitual.

El conexionado se muestra en la siguiente imagen. Hay que tener en cuenta, que el detector de llama debe de ir alimentado a 24VDC de forma independiente, ya que no se alimenta de la propia zona.

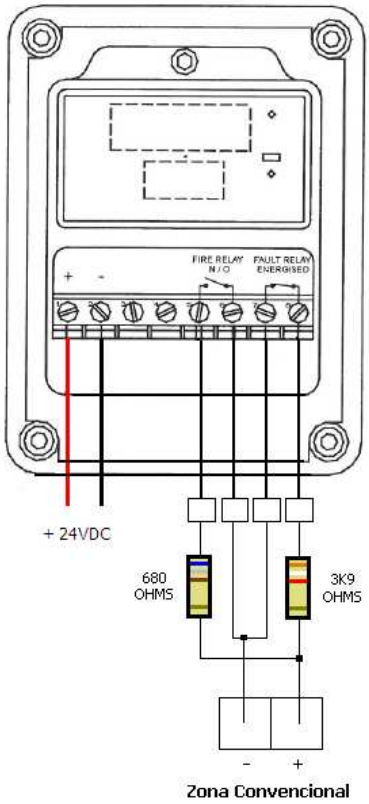

Imagen 1. Conexionado de detector de llama tipo FF7xx.